

# 中国科学技术大学计算机学院

## 《数字电路实验》报告



实验题目： 计数器

学生姓名： 柯志伟

学生学号： PB20061338

完成日期： 2021 年 11 月 23 日

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

## 【实验题目】

计数器

## 【实验目的】

- 基础部分
  - 计数器及实现分频器
  - 数码管动态显示
  - 开关输入去抖动
- 选做部分
  - 数码管动态显示时去除先导零
  - 实现按钮按下后并保持时，计数器连续计数

## 【实验环境】

- PC 机
- Vivado 平台
- Nexys4 开发板

## 【实验过程】

- 用 Verilog 分别实现基本模块：计数器、去抖动、同步化、动态显示模块代码如下：

— 计数器

```
1 module counter #(parameter W = 16,RST_VLU = 0)
2     (input clk ,rstn ,pe ,ce
3     ,input [W-1:0] d,output reg [W-1:0] q);
4     //pe 同步置数使能 ; ce 计数使能 ;
5     //clk 时钟 ; rstn 复位
6     always @(posedge clk) begin
7         if(!rstn) q <= RST_VLU;      //同步复位
8         else if(pe) q <= d;
9         else if(ce) q <= q+1;        //16位
10    end
11 endmodule
```

— 去抖动

```

1 module debounce(input clk,rstn,
2     input x,
3     output reg y);
4     // 其实可以例化一个计数器模块
5     parameter Cnt0 = 3'b000, Cnt1 = 3'b001,
6     Assign0 = 3'b010, Assign1=3'b011, Default = 3'b111;
7     // 刚开始进入默认状态, 两个计数状态, 两个赋值状态
8     reg [2:0] CS,NS;
9     reg [19:0] Count;
10    reg y_reg;
11    always @(posedge clk,negedge rstn) begin // 异步复位
12        if(!rstn)begin
13            CS <= Default;
14            y_reg <= 0;
15        end
16        else begin
17            CS <= NS;
18            y_reg <= y;
19        end
20    end
21
22    always @(posedge clk,negedge rstn) begin
23        if(!rstn) Count <=0;
24        else begin
25            case(CS)
26                Default: Count <= 0;
27                Cnt0 :begin
28                    Count <= Count+1;
29                end
30                Cnt1: Count <= Count+1;
31                Assign0: Count <= 0;
32                Assign1: Count <= 0;
33            endcase
34        end
35
36
37    end
38
39    always @(*) begin
40        y = y_reg;
41        NS = Default;
42        case (CS)

```

```

43   Default: begin
44       y = 0;
45       if(x == 1) NS = Cnt1;
46       else NS = Cnt0;
47       end
48   Cnt0: begin
49       if(Count == 100000) begin
50       NS = Assign0;
51       end
52       else if(x == 0) begin
53       NS = Cnt0;
54       end
55       else begin
56       NS = Default;
57       end
58       end
59   Cnt1: begin
60       if(Count == 100000) begin
61       NS = Assign1;
62       end
63       else if(x == 1) begin
64       NS = Cnt1;
65       end
66       else begin
67       NS = Default;
68       end
69   end
70   Assign0: begin
71       y = 0;
72       if(x == 0)
73       NS = Assign0;
74       else
75       NS = Default;    // 只有极个别才在此刻为1
76       end
77   Assign1: begin
78       y = 1;
79       if(x == 1) NS = Assign1;
80       else NS = Default;    // 只有极个别才在此刻为1
81       end
82   endcase
83 end
84 endmodule

```

## – 同步化

```
1 module Synchron(input x,input clk,rstn ,
2     output y);
3
4     reg s1,s2;
5     reg s;
6
7     always @(posedge clk) begin
8         if(~rstn ) begin
9             s1 <= 0;
10            s2 <= 0;
11            s <= 0;
12        end
13        else begin
14            s1 <= x;
15            s2 <= s1;
16            s <= s2;
17        end
18    end
19    assign y = (!s)&s2;
20 endmodule
```

## – 数码管动态显示

```
1     module dynimage(input [3:0] d0,d1,d2,d3 ,
2         input clk,rstn ,
3         output reg [3:0] an ,
4         output reg [6:0] seg);
5
6         wire clkd;           // 分频时钟
7         reg [3:0] DIn;
8         wire [6:0] DOut;
9
10        frequdivision  FreDivClk( clk ,~rstn ,clkd );
11
12        Decoder7Seg decoder(DIn,DOut);
13
14        parameter s0 = 2'b00, s1 = 2'b01,s2 = 2'b10,s3 = 2'b11;
15        reg [1:0] CS,NS;
16
17
18        always @(posedge clkd ,negedge rstn) begin // 异步初始化
19            if(~rstn) CS <= s0;
```

```

20     else CS <= NS;
21 end
22
23 always @(*) begin
24     case (CS)
25         s0 : begin
26             DIn = d0;
27             an = 4'b1110;
28             seg = DOut;
29             NS = s1;
30         end
31         s1 : begin
32             DIn = d1;
33             seg = DOut;
34             NS = s2;
35             if ((d1==0)&&(d3==0)&&(d2==0)) begin
36                 an = 4'b1111;
37             end
38             else an = 4'b1101;
39         end
40         s2 : begin
41             DIn = d2;
42             seg = DOut;
43             NS = s3;
44             if ((d3==0)&&(d2==0)) begin
45                 an = 4'b1111;
46             end
47             else an = 4'b1011;
48         end
49         s3 : begin
50             DIn = d3;
51             seg = DOut;
52             NS = s0;
53             if (d3==0) begin
54                 an = 4'b1111;
55             end
56             else an = 4'b0111;
57         end
58     endcase
59 end
60
61

```

```

62     endmodule
63
64
65
66
67
68     module frequdivision #(parameter N = 200000,
69                             RST_VLU = 0)(input clk ,rst ,
70                                     output reg out);
71     //分频器 N = 100000 ~ 2000000
72     reg [19:0] cnt ;
73
74     always @(posedge clk) begin
75         if(rst) cnt <= RST_VLU;
76         else if(cnt == (N-1)) cnt <= 0;
77         else cnt <= cnt + 1;
78     end
79
80     always @(posedge clk) begin
81         if(rst) out <= 0;
82         else if(cnt == (N-2)) out <= 1;
83         else out <= 0;
84     end
85 endmodule
86
87     module Decoder7Seg(                //7段译码管
88         input wire [3:0] In ,
89         output reg [6:0] Out
90     );
91     always @ (*)
92     begin
93     case(In)
94         4'b0000: Out = 7'b000_0001;
95         4'b0001: Out = 7'b100_1111;
96         4'b0010: Out = 7'b001_0010;
97         4'b0011: Out = 7'b000_0110;
98         4'b0100: Out = 7'b100_1100;
99         4'b0101: Out = 7'b010_0100;
100        4'b0110: Out = 7'b010_0000;
101        4'b0111: Out = 7'b000_1111;
102        4'b1000: Out = 7'b000_0000;
103        4'b1001: Out = 7'b000_0100;

```

```

104     4'b1010: Out = 7'b000_1000;    //A
105     4'b1011: Out = 7'b110_0000;    //b
106     4'b1100: Out = 7'b011_0001;    //C
107     4'b1101: Out = 7'b100_0010;    //d
108     4'b1110: Out = 7'b011_0000;    //E
109     4'b1111: Out = 7'b011_1000;    //F
110     endcase
111     end
112 endmodule

```

- 完成数码管动态扫描的仿真、下载、测试

— 代码如下:

```

1     module dynimage(input [3:0] d0,d1,d2,d3,
2     input clk,rstn,
3     output reg [3:0] an,
4     output reg [6:0] seg);
5
6     wire clkd;           // 分频时钟
7     reg [3:0] DIn;
8     wire [6:0] DOut;
9
10    frequdivision    FreDivClk(clk,~rstn,clkd);
11
12    Decoder7Seg decoder(DIn,DOut);
13
14    parameter s0 = 2'b00, s1 = 2'b01,s2 = 2'b10,s3 = 2'b11;
15    reg [1:0] CS,NS;
16
17
18    always @(posedge clkd,negedge rstn) begin // 异步初始化
19        if(~rstn) CS <= s0;
20        else CS <= NS;
21    end
22
23    always @(*) begin
24        case(CS)
25            s0 : begin
26                DIn = d0;
27                an = 4'b1110;
28                seg = DOut;
29                NS = s1;
30            end

```



```

31     s1 : begin
32         DIn = d1;
33         seg = DOut;
34         NS = s2;
35         if ((d1==0)&&(d3==0)&&(d2==0)) begin
36             an = 4'b1111;
37         end
38         else an = 4'b1101;
39     end
40     s2 : begin
41         DIn = d2;
42         seg = DOut;
43         NS = s3;
44         if ((d3==0)&&(d2==0)) begin
45             an = 4'b1111;
46         end
47         else an = 4'b1011;
48     end
49     s3 : begin
50         DIn = d3;
51         seg = DOut;
52         NS = s0;
53         if (d3==0) begin
54             an = 4'b1111;
55         end
56         else an = 4'b0111;
57     end
58 endcase
59 end
60
61
62 endmodule
63
64
65 module frequdivision #(parameter N = 200000,
66                         RST_VLU = 0)(input clk ,rst ,
67                                     output reg out);
68 // 分频器 N = 100000 ~ 2000000
69 reg [19:0] cnt ;
70
71 always @(posedge clk) begin
72     if (rst) cnt <= RST_VLU;

```

```

73         else if(cnt == (N-1)) cnt <= 0;
74         else cnt <= cnt + 1;
75     end
76
77     always @(posedge clk) begin
78         if(rst) out <= 0;
79         else if(cnt == (N-2)) out <= 1;
80         else out <= 0;
81     end
82 endmodule
83
84 module Decoder7Seg(           //7段译码管
85     input wire [3:0] In ,
86     output reg [6:0] Out
87 );
88     always @ (*)
89     begin
90         case(In)
91             4'b0000: Out = 7'b000_0001;
92             4'b0001: Out = 7'b100_1111;
93             4'b0010: Out = 7'b001_0010;
94             4'b0011: Out = 7'b000_0110;
95             4'b0100: Out = 7'b100_1100;
96             4'b0101: Out = 7'b010_0100;
97             4'b0110: Out = 7'b010_0000;
98             4'b0111: Out = 7'b000_1111;
99             4'b1000: Out = 7'b000_0000;
100            4'b1001: Out = 7'b000_0100;
101            4'b1010: Out = 7'b000_1000; //A
102            4'b1011: Out = 7'b110_0000; //b
103            4'b1100: Out = 7'b011_0001; //C
104            4'b1101: Out = 7'b100_0010; //d
105            4'b1110: Out = 7'b011_0000; //E
106            4'b1111: Out = 7'b011_1000; //F
107        endcase
108    end
109 endmodule

```

— 仿真与下载测试

 


图 1: 数码管动态显示下载测试

— 查看 RTL 分析和综合后电路图

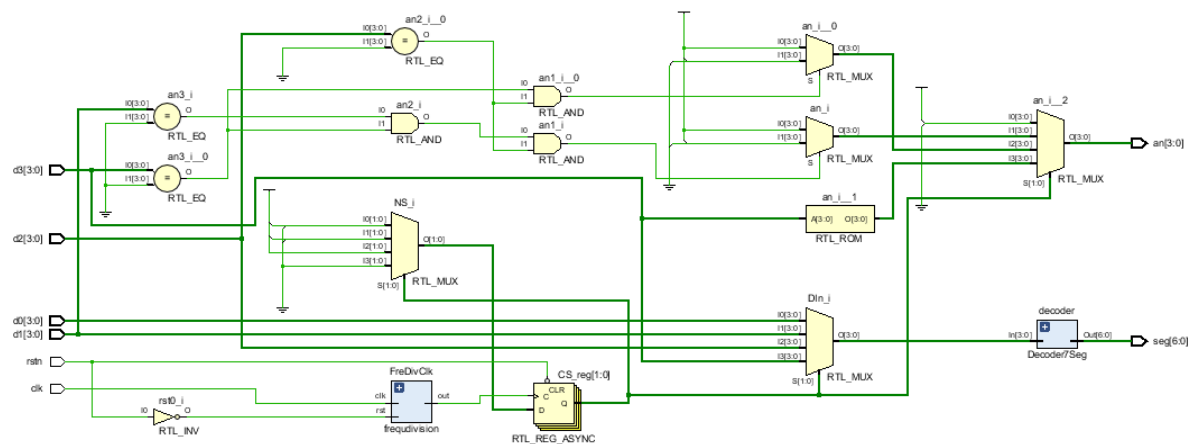


图 2: 数码管动态显示 RTL 分析后电路图

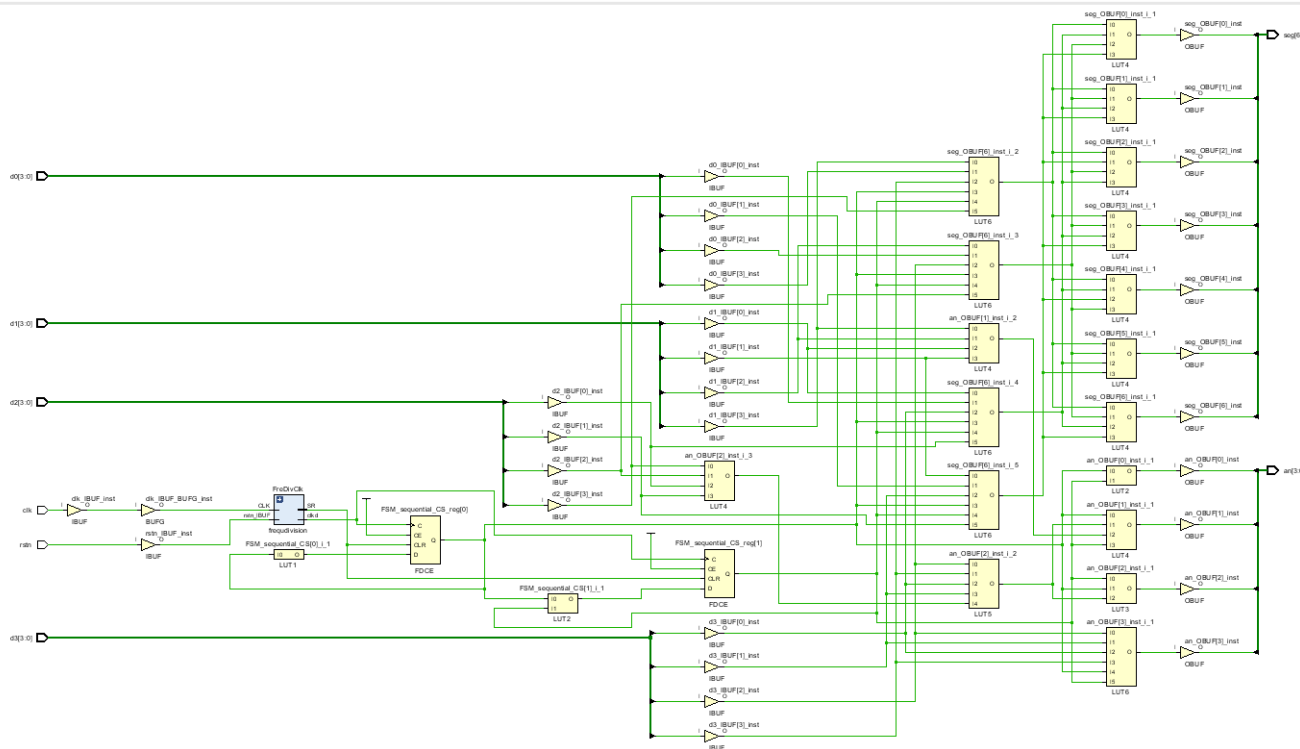


图 3: 数码管动态显示综合后电路图

— 查看综合后电路资源使用情况

Hierarchy					
Name	1	Slice LUTs (63400)	Slice Registers (126800)	Bonded IOB (210)	BUFGCTRL (32)
▼ N dynimage		41	23	29	1
▼ FreDivClk (frequdivision)		26	21	0	0

图 4: 数码管动态显示综合后电路资源使用情况

• 完成开关输入抖动验证的仿真、下载、测试

— 代码如下:

```

1      module ShowBounce(input clk1 , clk2 , rstn ,
2      output [3:0] an ,
3      output [6:0] seg );
4      wire [15:0] Out;
5      wire [3:0] Out0, Out1, Out2, Out3;
6      counter cnt( clk1 , rstn , 0 , 1 , 0 , Out );
7      assign Out0 = { Out [3] , Out [2] , Out [1] , Out [0] };
8      assign Out1 = { Out [7] , Out [6] , Out [5] , Out [4] };
9      assign Out2 = { Out [11] , Out [10] , Out [9] , Out [8] };
10     assign Out3 = { Out [15] , Out [14] , Out [13] , Out [12] };

```

```

11     dynimage DynImage(Out0,Out1,Out2,Out3,
12     clk2,rstn,an,seg);
13
14     endmodule
15
16
17     module counter #(parameter W = 16,RST_VLU = 0)
18     (input clk,rstn,pe,ce
19     ,input [W-1:0] d,output reg [W-1:0] q);
20     //pe 同步置数使能 ; ce 计数使能 ; clk 时钟 ; rstn 复位
21     always @(posedge clk,negedge rstn) begin
22         if(!rstn) q <= RST_VLU;        // 同步复位
23         else if(pe) q <= d;
24         else if(ce) q <= q+1;          //16位
25     end
26     endmodule
27
28
29     module dynimage(input [3:0] d0,d1,d2,d3,
30                     input clk,rstn,
31                     output reg [3:0] an,
32                     output reg [6:0] seg);
33
34                     wire clkd;          // 分频时钟
35                     reg [3:0] DIn;
36                     wire [6:0] DOut;
37                     frequdivision   FreDivClk(clk,~rstn,clkd);
38                     Decoder7Seg decoder(DIn,DOut);
39
40     parameter s0 = 2'b00, s1 = 2'b01,s2 = 2'b10,s3 = 2'b11;
41     reg [1:0] CS,NS;
42
43
44     always @(posedge clkd,negedge rstn) begin // 异步初始化
45         if(~rstn) CS <= s0;
46         else CS <= NS;
47     end
48
49     always @(*) begin
50         case(CS)
51             s0 : begin
52                 DIn = d0;

```

```

53         an = 4'b1110;
54         seg = DOut;
55         NS = s1;
56     end
57     s1 : begin
58         DIn = d1;
59         seg = DOut;
60         NS = s2;
61         if ((d1==0)&&(d3==0)&&(d2==0)) begin
62             an = 4'b1111;
63         end
64         else an = 4'b1101;
65     end
66     s2 : begin
67         DIn = d2;
68         seg = DOut;
69         NS = s3;
70         if ((d3==0)&&(d2==0)) begin
71             an = 4'b1111;
72         end
73         else an = 4'b1011;
74     end
75     end
76     s3 : begin
77         DIn = d3;
78         seg = DOut;
79         NS = s0;
80         if (d3==0) begin
81             an = 4'b1111;
82         end
83         else an = 4'b0111;
84     end
85     endcase
86 end
87
88
89 endmodule
90
91 module frequdivision #(parameter N = 200000,
92 RST_VLU = 0)
93 (input clk ,rst , output reg out);
94     // 分频器 N = 100000 ~ 2000000

```

```

95     reg [19:0] cnt ;
96     always @(posedge clk) begin
97         if(rst) cnt <= RST_VLU;
98         else if(cnt == (N-1)) cnt <= 0;
99         else cnt <= cnt + 1;
100     end
101     always @(posedge clk) begin
102         if(rst) out <= 0;
103         else if(cnt == (N-2)) out <= 1;
104         else out <= 0;
105     end
106 endmodule

107
108 module Decoder7Seg(           //7段译码管
109     input wire [3:0] In ,
110     output reg [6:0] Out
111 );
112 always @ (*)
113     begin
114         case(In)
115             4'b0000: Out = 7'b000_0001;
116             4'b0001: Out = 7'b100_1111;
117             4'b0010: Out = 7'b001_0010;
118             4'b0011: Out = 7'b000_0110;
119             4'b0100: Out = 7'b100_1100;
120             4'b0101: Out = 7'b010_0100;
121             4'b0110: Out = 7'b010_0000;
122             4'b0111: Out = 7'b000_1111;
123             4'b1000: Out = 7'b000_0000;
124             4'b1001: Out = 7'b000_0100;
125             4'b1010: Out = 7'b000_1000; //A
126             4'b1011: Out = 7'b110_0000; //b
127             4'b1100: Out = 7'b011_0001; //C
128             4'b1101: Out = 7'b100_0010; //d
129             4'b1110: Out = 7'b011_0000; //E
130             4'b1111: Out = 7'b011_1000; //F
131         endcase
132     end
133 endmodule

```

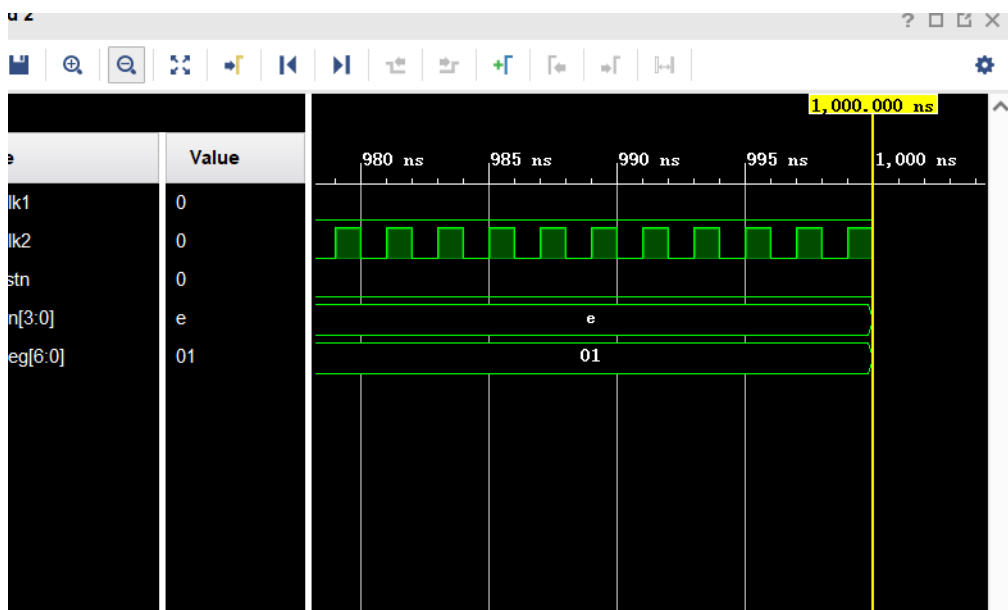


图 5: 开关输入抖动验证仿真

 


图 6: 开关输入抖动验证下载测试

— 查看 RTL 分析和综合后电路图



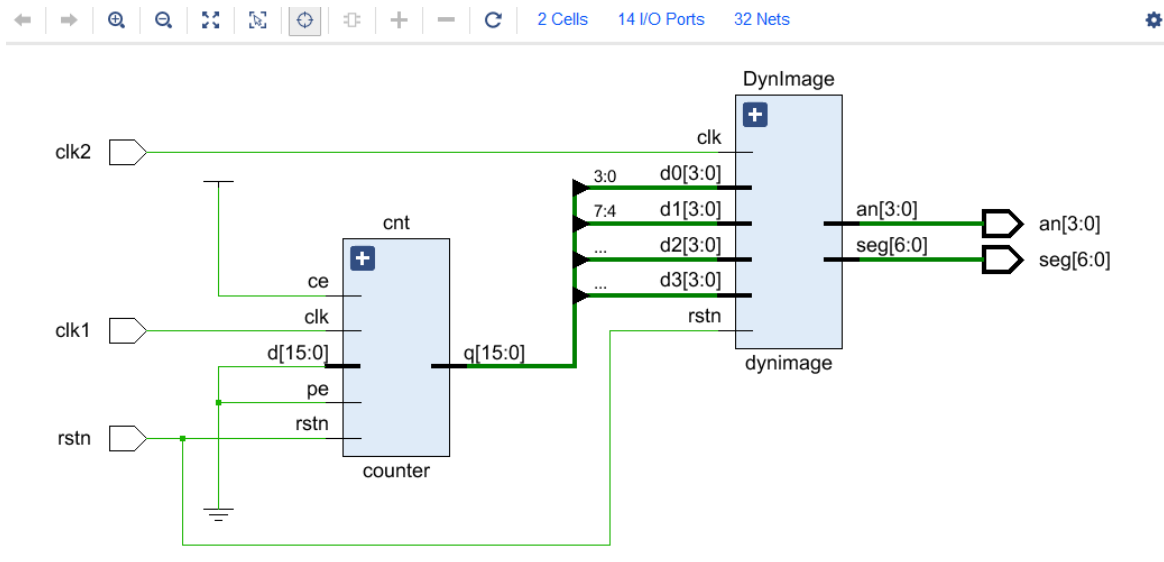


图 7: 开关输入抖动验证 RTL 分析后电路图

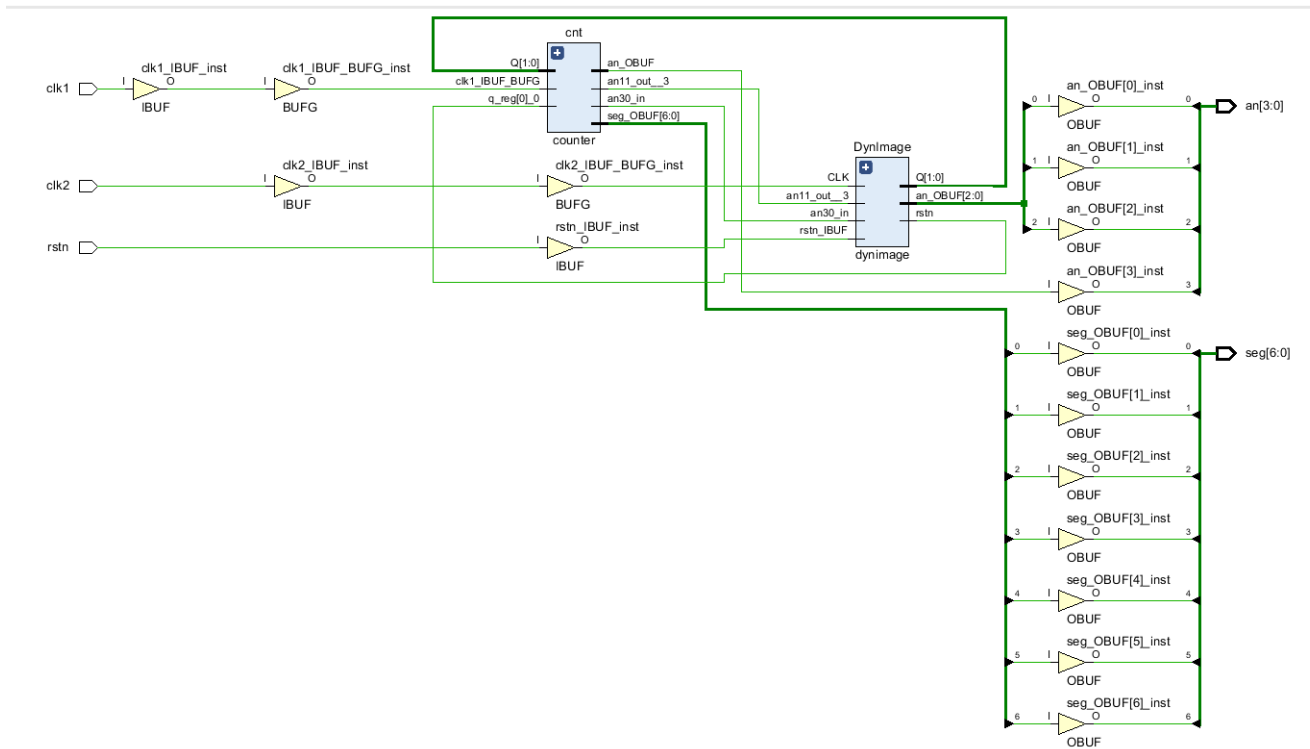


图 8: 开关输入抖动验证综合后电路图

– 查看综合后电路资源使用情况

Hierarchy					
Name	Slice LUTs (63400)	Slice Registers (126800)	Bonded IOB (210)	BUFGCTRL (32)	
▼ N ShowBounce	42	39	14	2	
I cnt (counter)	13	16	0	0	
6) > I DynImage (dynamimage)	29	23	0	0	

op (<'1'

图 9: 开关输入抖动验证综合后电路资源使用情况

- 完成开关输入去抖动后动态显示的仿真、下载、测试 (含有去除先导零与连续输入功能)

— 代码如下:

```

1      module dedynimage(input x,rstn ,
2      input  clk ,
3      output [3:0] an ,
4      output [6:0] seg );
5      wire db_x;
6      wire Syn_x;
7      wire [15:0] Cnt_Out;
8      debounceX DB( clk ,rstn ,x ,db_x );
9      Synchron PS( clk ,rstn ,db_x ,Syn_x );
10     counter cnt( clk ,rstn ,0 ,Syn_x ,0 ,Cnt_Out );
11     dynamimage DIS( clk ,rstn ,Cnt_Out ,an ,seg );
12
13     endmodule
14
15
16     module debounce(input clk ,rstn ,
17     input x ,
18     output reg y); // 其实可以例化一个计数器模块
19     parameter Cnt0 = 3'b000 , Cnt1 = 3'b001 ,
20     Assign0 = 3'b010 ,Assign1=3'b011 ,
21     Default = 3'b111;
22     // 刚开始进入默认状态 , 两个计数状态 , 两个赋值状态
23     reg [2:0] CS,NS;
24     reg [19:0] Count;
25     reg y_reg;
26     always @(posedge clk ,negedge rstn) begin
27         // 异步复位
28         if (!rstn) begin
29             CS <= Default;

```

```

30         y_reg <= 0;
31     end
32     else begin
33         CS <= NS;
34         y_reg <= y;
35     end
36 end
37
38 always @(posedge clk , negedge rstn) begin
39     if (!rstn) Count <= 0;
40     else begin
41         case (CS)
42             Default: Count <= 0;
43             Cnt0 : begin
44                 Count <= Count+1;
45             end
46             Cnt1: Count <= Count+1;
47             Assign0: Count <= 0;
48             Assign1: Count <= 0;
49         endcase
50     end
51 end
52
53 always @(*) begin
54     y = y_reg;
55     NS = Default;
56     case (CS)
57         Default: begin
58             y = 0;
59             if (x == 1) NS = Cnt1;
60             else NS = Cnt0;
61         end
62         Cnt0: begin
63             if (Count == 100000) begin
64                 NS = Assign0;
65             end
66             else if (x == 0) begin
67                 NS = Cnt0;
68             end
69             else begin
70                 NS = Default;
71             end

```

```

72     end
73     Cnt1: begin
74         if (Count == 100000) begin
75             NS = Assign1;
76         end
77         else if (x == 1) begin
78             NS = Cnt1;
79         end
80         else begin
81             NS = Default;
82         end
83     end
84     Assign0: begin
85         y = 0;
86         if (x == 0)
87             NS = Assign0;
88         else
89             NS = Default; // 只有极个别才在此刻为1
90     end
91     Assign1: begin
92         y = 1;
93         if (x == 1) NS = Assign1;
94         else NS = Default; // 只有极个别才在此刻为1
95     end
96 endcase
97 end
98 endmodule
99
100 module debounceX(input clk, rstn,
101 input x, output reg y);
102 // 其实可以例化一个计数器模块
103 parameter Cnt0 = 3'b000, Cnt1 = 3'b001,
104 Assign0 = 3'b010, Assign1=3'b011,
105 Cnt1x=4'b0100, Assign0x=3'b110, Default = 3'b111;
106 // 刚开始进入默认状态，两个计数状态，两个赋值状态
107 reg [2:0] CS, NS;
108 reg [31:0] Count;
109 reg y_reg;
110 always @(posedge clk, negedge rstn) begin // 异步复位
111     if (!rstn) begin
112         CS <= Default;
113         y_reg <= 0;

```

```

114     end
115     else begin
116         CS <= NS;
117         y_reg <= y;
118     end
119 end
120
121 always @(posedge clk , negedge rstn) begin
122     if (!rstn) Count <= 0;
123     else begin
124         case (CS)
125             Default: Count <= 0;
126             Cnt0 : begin
127                 Count <= Count+1;
128             end
129             Cnt1: Count <= Count+1;
130             Assign0: Count <= 0;
131             Assign1: Count <= 0;
132             Cnt1x: Count <= Count+1;
133             Assign0x: Count <= 0;
134         endcase
135     end
136 end
137
138 always @(*) begin
139     y = y_reg;
140     NS = Default;
141     case (CS)
142         Default: begin
143             y = 0;
144             if (x == 1) NS = Cnt1;
145             else NS = Cnt0;
146         end
147         Cnt0: begin
148             if (Count == 1000000) begin
149                 NS = Assign0;
150             end
151             else if (x == 0) begin
152                 NS = Cnt0;
153             end
154             else begin
155                 NS = Default;

```

```

156         end
157     end
158     Cnt1: begin
159         if (Count == 1000000) begin           // 去抖动
160             NS = Assign1;
161         end
162         else if (x == 1) begin
163             NS = Cnt1;
164         end
165         else begin
166             NS = Default;
167         end
168     end
169     Assign0: begin
170         y = 0;
171         if (x == 0)
172             NS = Assign0;
173         else
174             NS = Default; // 只有极个别才在此刻为1
175     end
176     Assign1: begin
177         y = 1;
178         if (x == 1) NS = Cnt1x;
179         else NS = Default; // 只有极个别才在此刻为1
180     end
181     Cnt1x: begin
182         y = 1;
183         if (Count == 2000000000 )
184             NS = Assign0x;
185         else if (x==0)
186             NS = Cnt1x;
187         else NS = Default;
188     end
189     Assign0x: begin // 将连续的1信号划分为多个01上升沿
190         y = 0;
191         if (Count == 2000000000) NS = Assign1;
192         else if (x == 1) NS = Assign0x;
193         else NS = Default;
194     end
195 endcase
196 end
197 endmodule

```

```

198
199
200 module Synchron(input clk,rstn,input x,
201 output y);
202     reg s1,s2;
203     reg s;
204
205     always @(posedge clk) begin
206         if(~rstn ) begin
207             s1 <= 0;
208             s2 <= 0;
209             s <= 0;
210         end
211         else begin
212             s1 <= x;
213             s2 <= s1;
214             s <= s2;
215         end
216     end
217     assign y = (!s)&s2;
218 endmodule
219
220
221 module counter #(parameter W = 16,RST_VLU = 0)
222 (input clk,rstn,pe,ce,input [W-1:0] d,
223 output reg [W-1:0] q);
224 //pe 同步置数使能 ; ce 计数使能 ; clk 时钟 ; rstn 复位
225     always @(posedge clk) begin
226         if(!rstn) q <= RST_VLU; // 同步复位
227         else if(pe) q <= d;
228         else if(ce) q <= q+1; //16位
229     end
230 endmodule
231
232
233
234 module dynimage(
235 input clk,rstn,
236 input [15:0] d,
237 output reg [3:0] an,
238 output reg [6:0] seg);
239

```

```

240 wire clkd;           // 分频时钟
241 reg [3:0] DIn;
242 wire [6:0] DOut;
243
244 frequdivision  FreDivClk( clk, ~rstn, clkd );
245 Decoder7Seg decoder( DIn, DOut );
246
247 parameter s0 = 2'b00, s1 = 2'b01, s2 = 2'b10, s3 = 2'b11;
248 reg [1:0] CS, NS;
249
250
251 always @(posedge clkd, negedge rstn) begin // 异步初始化
252     if (~rstn) CS <= s0;
253     else CS <= NS;
254 end
255
256 always @(*) begin
257     case (CS)
258         s0 : begin
259             DIn = d[3:0];
260             an = 4'b1110;
261             seg = DOut;
262             NS = s1;
263         end
264         s1 : begin
265             DIn = d[7:4];
266             seg = DOut;
267             NS = s2;
268             if (( d[15:12]==0)&&(d[11:8]==0)&&
269                 ( d[7:4]==0)) begin
270                 an = 4'b1111;
271             end
272             else an = 4'b1101;
273         end
274         s2 : begin
275             DIn = d[11:8];
276             seg = DOut;
277             NS = s3;
278             if ((d[15:12]==0)&&( d[11:8]==0)) begin
279                 an = 4'b1111;
280             end
281             else an = 4'b1011;

```



```

282
283         end
284     s3 : begin
285         DIn = d[15:12];
286         seg = DOut;
287         NS = s0;
288         if(d[15:12]==0) begin
289             an = 4'b1111;
290         end
291         else an = 4'b0111;
292         end
293     endcase
294 end
295
296
297 endmodule
298
299
300 module frequdivision #(parameter N = 200000,RST_VLU = 0)
301 (input clk,rst, output reg out);
302 //分频器 N = 100000 ~ 2000000
303     reg [19:0] cnt ;
304     always @(posedge clk) begin
305         if(rst) cnt <= RST_VLU;
306         else if(cnt == (N-1)) cnt <= 0;
307         else cnt <= cnt + 1;
308     end
309     always @(posedge clk) begin
310         if(rst) out <= 0;
311         else if(cnt == (N-2)) out <= 1;
312         else out <= 0;
313     end
314 endmodule
315
316 module Decoder7Seg( //7段译码管
317     input wire [3:0] In ,
318     output reg [6:0] Out
319 );
320     always @ (*)
321     begin
322         case(In)
323             4'b0000: Out = 7'b000_0001;

```

```

324         4'b0001: Out = 7'b100_1111;
325         4'b0010: Out = 7'b001_0010;
326         4'b0011: Out = 7'b000_0110;
327         4'b0100: Out = 7'b100_1100;
328         4'b0101: Out = 7'b010_0100;
329         4'b0110: Out = 7'b010_0000;
330         4'b0111: Out = 7'b000_1111;
331         4'b1000: Out = 7'b000_0000;
332         4'b1001: Out = 7'b000_0100;
333         4'b1010: Out = 7'b000_1000; //A
334         4'b1011: Out = 7'b110_0000; //b
335         4'b1100: Out = 7'b011_0001; //C
336         4'b1101: Out = 7'b100_0010; //d
337         4'b1110: Out = 7'b011_0000; //E
338         4'b1111: Out = 7'b011_1000; //F
339     endcase
340     end
341 endmodule

```

— 仿真与下载测试

 


图 10: 开关输入去抖动后动态显示下载测试

— 查看 RTL 分析和综合后电路图

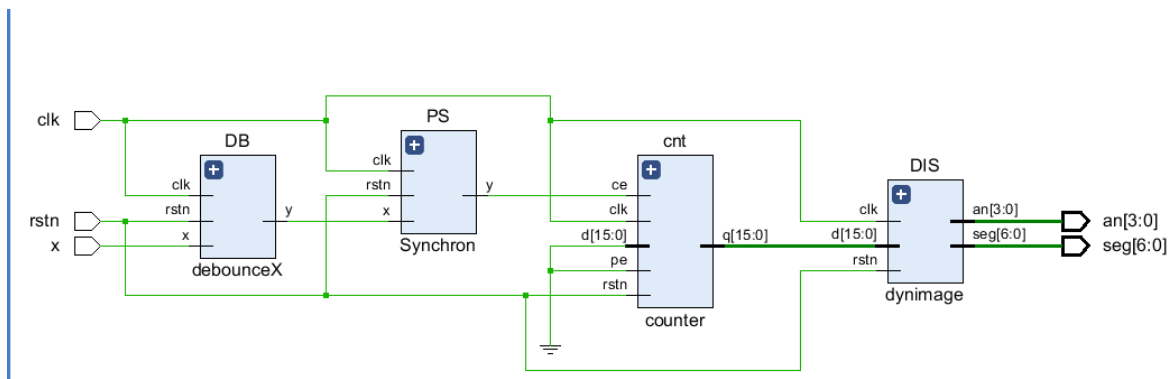


图 11: 开关输入去抖动后动态显示 RTL 分析后电路图

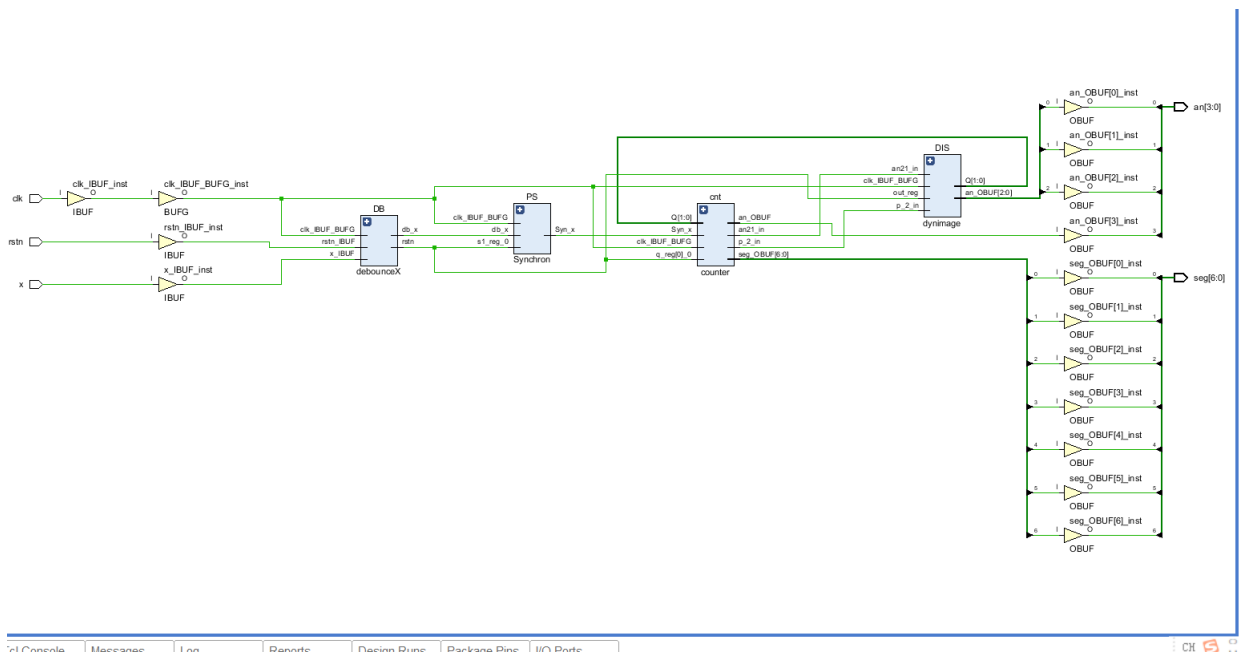


图 12: 开关输入去抖动后动态显示综合后电路图

— 查看综合后电路资源使用情况

Hierarchy					
	Name	Slice LUTs (63400)	Slice Registers (126800)	Bonded IOB (210)	BUFGCTRL (32)
	dedynimage	68	78	14	1
:1%)	cnt (counter)	13	16	0	0
ogic (<1%)	DB (debounceX)	34	36	0	0
rs (<1%)	DIS (dynimage)	20	23	0	0
as Flop Flop (<1%)	PS (Synchron)	1	3	0	0

图 13: 开关输入去抖动后动态显示综合后电路资源使用情况

## 【总结与思考】

- 总结：

- 通过此次实验，熟悉了对输入信号进行去抖动，同步化处理从而使输入更稳定，同时掌握了对时钟进行分频获得一定频率的时钟信号

- 思考：

- 在此次实验中，发现在对 Verilog 语言描述电路过程中，由于对时序部分，逻辑部分分配不当，出现了一些意想不到的错误，明白应该从生成的实际电路出发去寻找问题所在
- 在使用 Vivado 过程中，对其中的一些报错信息，警告信息不太理解，需要加强这方面的经验